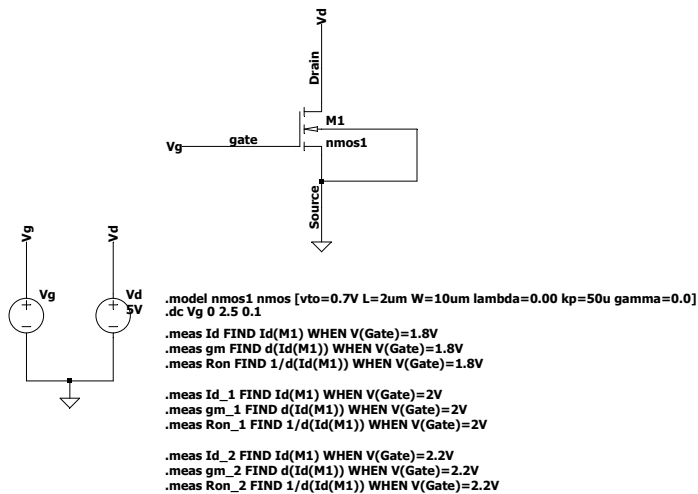


Analog_VLSI LAB_1

Task: 2 small signal analysis - Vds constant Vgs varing



By Calculation

Vgs = 1.8V

id: id(m1)=151.25u at 1.8
gm: d(id(m1))=275u at 1.8
ron: 1/d(id(m1))=3633 at 1.8

Vgs = 2.0V

id_1: id(m1)=211.25u at 2
gm_1: d(id(m1))=325u at 2
ron_1: 1/d(id(m1))=3076 at 2

Vgs = 2.2V

id_2: id(m1)=281.25u at 2.2
gm_2: d(id(m1))=375u at 2.2
ron_2: 1/d(id(m1))=2666 at 2.2

By Simulation

Vgs = 1.8V

id: id(m1)=0.00015125 at 1.8
gm: d(id(m1))=0.0002875 at 1.8
ron: 1/d(id(m1))=3478.26 at 1.8

Vgs = 2.0V

id_1: id(m1)=0.00021125 at 2
gm_1: d(id(m1))=0.000325 at 2
ron_1: 1/d(id(m1))=3076.92 at 2

Vgs = 2.2V

id_2: id(m1)=0.00028125 at 2.2
gm_2: d(id(m1))=0.0003625 at 2.2
ron_2: 1/d(id(m1))=2758.62 at 2.2

