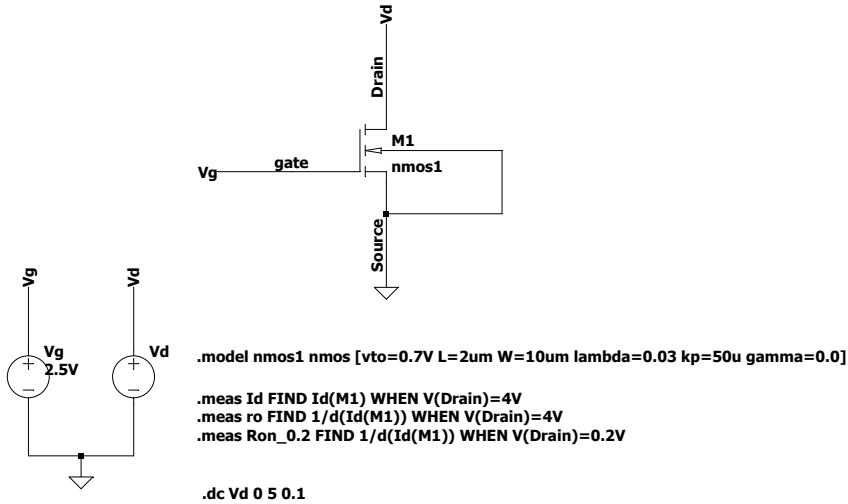


# Analog\_VLSI LAB\_1

## Task: 1 small signal analysis - Vgs constant Vds varing



### By Calculation

for lambda = 0

id: id(m1)= 405u at 4  
ro: 1/d(id(m1))=High at 4  
ron\_0.2: 1/d(id(m1))=2500 at 0.2  
ron\_0.3: 1/d(id(m1))=2666 at 0.3

for lambda = 0.04

id: id(m1)=469.8u at 4  
ro: 1/d(id(m1))=61.728k at 4  
ron\_0.2: 1/d(id(m1))=2500 at 0.2  
ron\_0.3: 1/d(id(m1))=2666 at 0.3

for lambda = 0.05

id: id(m1)=486u at 4  
ro: 1/d(id(m1))=49.328k at 4  
ron\_0.2: 1/d(id(m1))=2500 at 0.2  
ron\_0.3: 1/d(id(m1))=2666 at 0.3

for lambda = 0.06

id: id(m1)=502.2u at 4  
ro: 1/d(id(m1))=41.152k at 4  
ron\_0.2: 1/d(id(m1))=2500 at 0.2  
ron\_0.3: 1/d(id(m1))=2666 at 0.3

### By Simulation

for lambda = 0

id: id(m1)=0.000405 at 4  
ro: 1/d(id(m1))=1e+308 at 4  
ron\_0.2: 1/d(id(m1))=2424.24 at 0.2  
ron\_0.3: 1/d(id(m1))=2580.65 at 0.3

for lambda = 0.04

id: id(m1)=0.0004698 at 4  
ro: 1/d(id(m1))=61728.7 at 4  
ron\_0.2: 1/d(id(m1))=2394.92 at 0.2  
ron\_0.3: 1/d(id(m1))=2528.13 at 0.3

for lambda = 0.05

id: id(m1)=0.000486 at 4  
ro: 1/d(id(m1))=49382.7 at 4  
ron\_0.2: 1/d(id(m1))=2387.7 at 0.2  
ron\_0.3: 1/d(id(m1))=2515.33 at 0.3

for lambda = 0.06

id: id(m1)=0.0005022 at 4  
ro: 1/d(id(m1))=41151.9 at 4  
ron\_0.2: 1/d(id(m1))=2380.53 at 0.2  
ron\_0.3: 1/d(id(m1))=2502.66 at 0.3

